# 实验五 脉冲波形发生电路的设计

2021 年秋季学期 自动化系

## 一、实验目的

- 1. 学习脉冲波形发生电路的设计方法和调试方法。
- 2. 学习按模块划分电路的设计与调试的方法。

#### 二、预习任务

- 1. 根据电路功能进行模块划分,分析并画出各模块电路的输入输出波形。
- 2. 阅读实验说明和附录,认识和学习红外发射管、光电三极管及其工作原理。
- 3. 参照实验说明 2 和 3 搭建红外发射管和光电三极管的应用电路,并确定  $R_2$  的阻值。
- 4. 查阅 555 定时器内部结构图及引脚图。设计定时电路,计算电阻和电容值。
- 5. 画出实现电路功能的纸版电路图(手绘或打印均可)。
- 6. 写出分模块调试电路的方法和步骤、注意事项等。
- 7. 建议在面包板上搭接电路。

# 三、必做任务

用红外发射管、光电三极管、555定时器等设计并实现一个LED灯的控制电路。要求:

- 1. 当有物体通过或停留红外发射管和光电三极管之间遮挡光路时,LED灯被点亮,且亮1~5秒后自动熄灭。
- 2. 用示波器观察并记录各模块电路的输入输出波形。


#### 四、选做任务

改讲 LED 灯的控制电路,同时满足以下要求:

- 1. 若有多个物体连续通过红外发射管和光电三极管之间,则 LED 灯一直亮:
- 2. 当最后一个物体通过后,再持续亮 1~5 秒后自动熄灭。
- 3. 用一位数码管显示通过物体数目的个位数字,且完成一次计数过程后清零。(可使用实验盒中计数器芯片)

# 五、实验说明


1. 红外发射管和光电三极管的实物图参见图 1,底视图参见图 2。

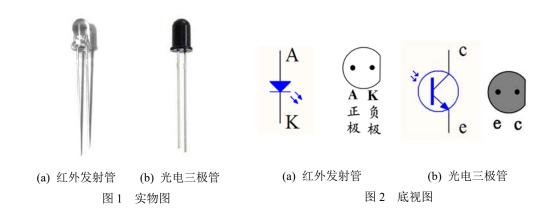

- 2. 红外光发射管具有单向导电性。只有当外加的正向电压使得正向电流足够大时才发射红外光,正向电流越大发光越强。其应用电路参见图 3 (a),建议  $R_1$  选取 1k $\Omega$ 。
- 3. 光电三极管简介参见附录。有光照射时,光电三极管的集电极电流约在几百微安到

几毫安之间。其应用电路参见图 3 (b) ,为保证光电三极管的输出电压 Vo 可以驱动后级电路,请合理选取  $R_2$  阻值。

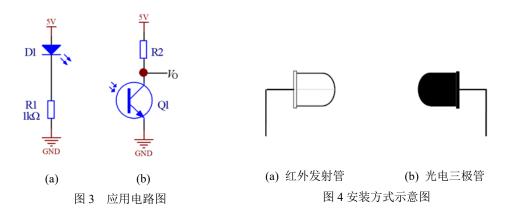4. 红外发射管和光电三极管的安装方式示意图参见图 4,建议两个管子中间留有足够物体通过的空间。



5. 实验盒中有 NPN 型三极管 9011 或 2N2222A,实验室另备有 PNP 型三极管 9012。可自行查阅三极管的引脚图。

# 六、实验报告

在网络学堂中提交实验报告,报告包括:

- 1. 画出调试成功后的整体电路图,并说明各模块电路的工作原理。
- 2. 画出或拷贝各模块电路的输入输出波形,并加以分析说明。
- 3. 总结
  - (1) 脉冲波形发生电路的设计和调试步骤。
  - (2) 其他功能电路的设计和调试步骤,注明元件取值并说明理由。
  - (3) 在实验中遇到的问题及解决方法。

# 七、思考题

- 1.  $R_1$  的选取应考虑哪些因素? 这次实验中 D1 导通的正向电流是多少、导通压降是多少?
- 2. 请简述  $R_2$  选取原则。在实验中使用的是 74HC 系列器件,若将其更换为 74LS 系列器件  $R_2$  取值会发生什么变化?

## **附录:光电三极管简介**(摘自华成英老师《模拟电子技术基础》第五版 32 页)

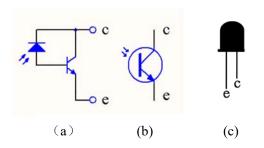


图 5 光电三极管的等效电路、符号、的外形

光电三极管与普通三极管的输出特性曲线相类似,只是将参变量基极电流  $I_B$ 用入射光强 E取代,如图 6 所示。无光照时的集电极电流称为暗电流  $I_{CEO}$ ,它比光电二极管的暗电流约大两倍,而且受温度的影响很大,温度每上升 25 °C, $I_{CEO}$  上升约 10 倍。有光照时的集电极电流称为光电流。当管压降  $u_{CE}$  足够大时, $i_{C}$  几乎仅仅决定于入射光强,对于不同型号的光电三极管,当入射光强 E为 1000 lx时,光电流从小于 1mA到几 mA 不等。

使用光电三极管时,也应特别注意其反向击 穿电压、最高工作电压、最大集电极功耗等极限 参数。

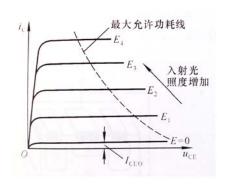


图 6 光电三极管的输出特性曲线